

<http://yukimomiji.exblog.jp/15287022>

概要

ナンバー灯の入切と連動して、バッテリーから電源を取る。

必要なもの

- ・ 1245 リレー
- ・ 110 型 2 極カプラ
- ・ ヒューズホルダ
- ・ ヒューズ 10A
- ・ ギボシいっぱい
- ・ Y 字ギボシ